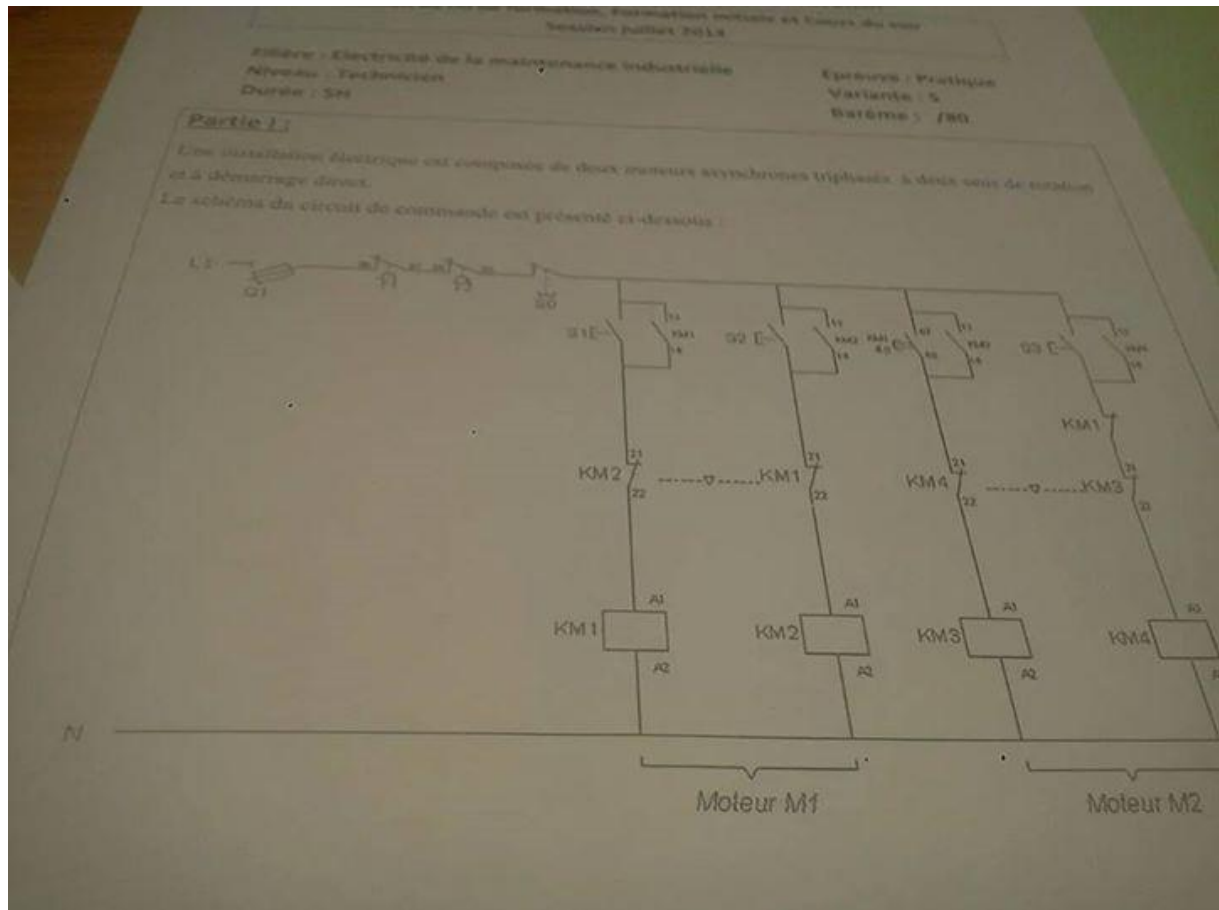




- DEPT
Module : Electricité de la maintenance industrielle
Niveau : Technicien
- Travail demandé :**
- 1- Modifier le circuit de commande pour que le défaut thermique d'un moteur entraîne l'arrêt de celui-ci uniquement.
 - 2- Tracer le schéma du circuit de puissance
 - 3- Tracer le schéma de signalisation des deux moteurs : marche, arrêt et défaut
 - 4- Rédiger la liste du matériel nécessaire à la réalisation de l'installation.
 - 5- Réaliser l'installation modifiée sur platine perforée et sous goulotte :
 - Le circuit de commande
 - Le circuit de puissance
 - Le circuit de signalisation
 - 6- Vérifier le fonctionnement des circuits en présence du correcteur

www.forumofppt.com

www.info-ofppt.com