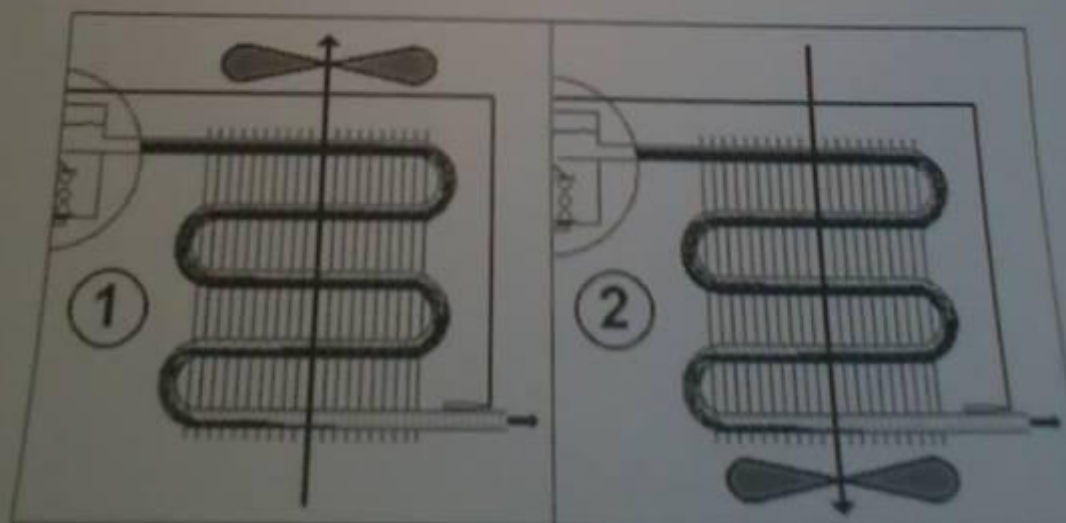


b) Compléter avec des croix le tableau suivant :/5

	HP	BP	vapeur	liquide	méla
Asp. compresseur					
Sortie détenteur					
Sortie évaporateur					
Sortie réservoir					
Entre condenseur					

c) Lequel des 2 montages ci-dessous vous semble-t-il le meilleur et Pourquoi ?...



complir les valeurs justes qu'indiquerait le voltmètre dans chacun

Deux résistances électriques sont montées en parallèle et le courant principal est $I = 13,8A$. Sachant que $R_1 = 6,7 \Omega$ et $R_2 = 9,15\Omega$


- Tracer à main levée le circuit du montage.....
- Calculer la résistance équivalente R
- Calculer la tension appliquée aux bornes du circuit....
- Calculer les courants partiels I_1 et I_2
- En déduire les puissances absorbées par chaque résistance.....

à partir de la plaque signalétique d'un moteur électrique asynchrone :

LS LEROY MOT. 3~ LS80 L				
SOMER N° 734570 BJ 002				
IP 55 I cl.F 40°C S1				
V	Hz	min⁻¹	kW	cosφ
Δ 220	50	2780	0,75	0,86
Y 380				
Δ 230	50	2800	0,75	0,83
Y 400				
Δ 240	50	2825	0,75	0,80
Y 415				

Demander de compléter le tableau suivant ?

couplage	Fréquence	Tour/min		
----------	-----------	----------	--	--

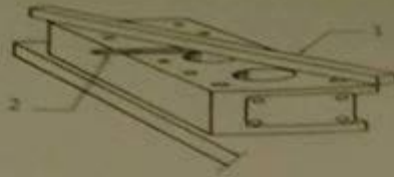

12) Quelle est la tâche de la centrale d'ignition (distributeur) dans le circuit électrique automobile ?..... /1

13) Donner la nomenclature des organes numérotés..... /9




14) Réaliser la légende des organes numérotés, donner un titre à l'ensemble et préciser les éléments de basse pression et ceux de haute pression.....

Durée : 4H

Question de cours :

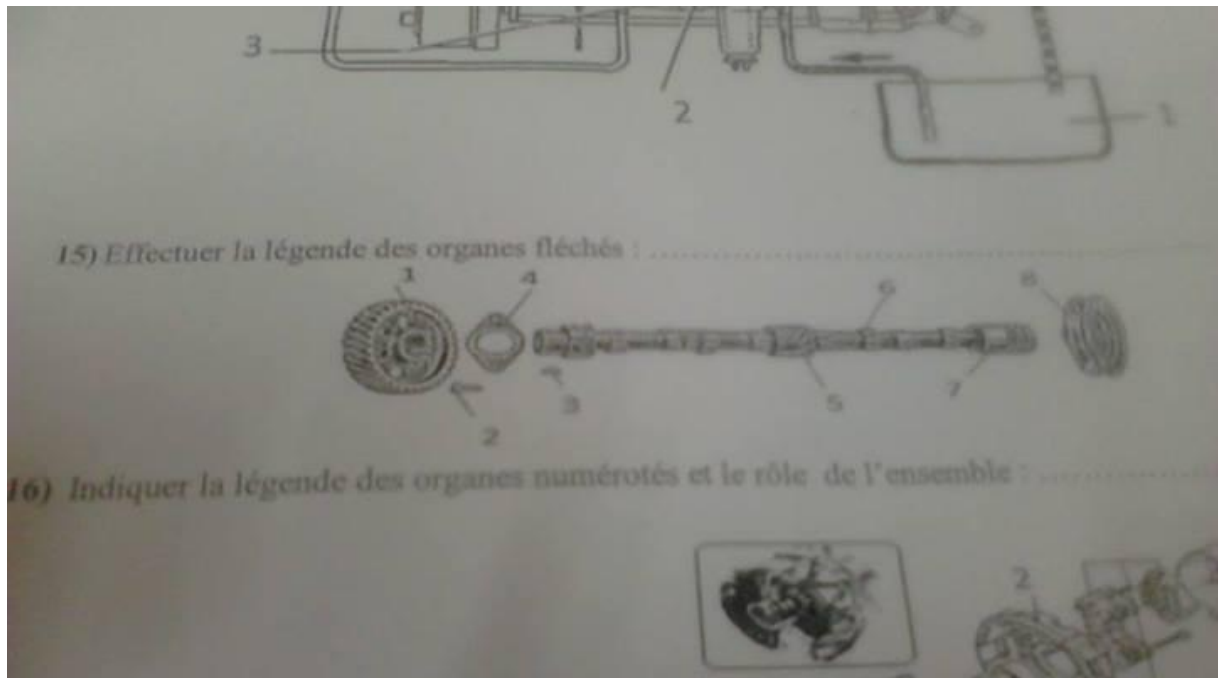1. Lors d'un incendie, quels sont les quatre principaux individus ?
2. Définir la maintenance corrective
3. Quelles sont les deux familles des micro-ordinateurs ?
4. Que signifie :
 - ✓ ICTA
 - ✓ H07 V-K



Visitez notre site : www.forumofppt.com

Visitez notre site : www.info-ofppt.com

Notre page Facebook : www.facebook.com/forum.ofppt

Notre page Facebook : www.facebook.com/infoofpptrss